

Trabalho Prático - Introdução à Sistemas Lógicos

Marcos Daniel Souza Netto - 2022069492

December 8, 2023

1 Introdução

A atividade é dividida em duas partes: a primeira consiste em implementar um flip-flop D, e a segunda em implementar um *One Time Pad (OTP)*, cujo propósito é cifrar uma mensagem utilizando uma operação de Ou-exclusivo com uma chave de cifragem. A seguir, serão apresentados questões sobre a implementação, os resultados obtidos e os testes implementados.


2 *Flip-Flop D*

2.1 Especificação Comportamental

A especificação comportamental do flip-flop D consiste na declaração de um *process* que é sensível à borda ascendente do sinal de clock. A cada borda ascendente do clock, o valor de *D* é atribuído ao valor de *Q* e *Q* recebe o sinal oposto de *Q*. Esse comportamento é ilustrado na Figura 1b.

```
1 module flipflop_d (  
2     input      clk,  
3     input      reset,  
4     input      d,  
5     output reg q,  
6     output      qbar  
7 );  
8  
9 always @(posedge clk)  
10 begin  
11     if (reset) q <= 1'b0;  
12     else q <= d;  
13 end  
14  
15 assign qbar = ~q;  
16  
17 endmodule
```

(a) Implementação em Verilog

 

(b) Gráfico de ondas

Figure 1: Especificação comportamental do flip-flop D

2.2 Especificação Estrutural


Já a especificação estrutural do flip-flop D é detalhado os componentes utilizados na construção. Dessa forma, foi definido uma *Latch SR*, utilizada na construção da *Latch D*, que por sua vez é utilizada na construção do *Flip-Flop D*. Para a construção do *Flip-Flop D*, utilizamos duas *Latch D*, uma como *master* e outra como *slave*. O comportamento do *Flip-Flop D* é ilustrado na Figura 2b.

```

1
2 > module latch_sr(-
7 > ); --
11
12 endmodule
13
14 > module latch_d(-
19 > ); --
33
34 endmodule
35
36 > module flipflop_d (
42 );
43 wire data;
44 wire clk_bar = ~clk;
45 wire n1;
46
47 assign data = d & ~reset;
48
49 latch_d master_latch(
50 .clk(clk_bar),
51 .d(data),
52 .q(n1),
53 .qbar()
54 );
55
56 latch_d slave_latch(
57 .clk(clk),
58 .d(n1),
59 .q(q),
60 .qbar(qbar)
61 );
62
63 endmodule

```

(a) Implementação em Verilog

 

(b) Gráfico de ondas

Figure 2: Especificação estrutural do flip-flop D

3 Cifrador

No cifrador implementado, temos uma mensagem de entrada (mensagem a ser cifrada) e uma chave de cifragem. As mensagens têm um número maior de bits do que as chaves, dessa forma, tratamos a mensagem em *streams* de bits do tamanho da chave, e para cada *stream* de bits, realizamos uma operação de Ou-exclusivo com a chave. Dessa forma, concatenamos os resultados dessas operações e temos a mensagem cifrada.

Para tanto, dividimos esse módulo em três submódulos: *shifter*, *cryptor* e *cypher*.

3.1 Shifter

É responsável por receber a mensagem e realizar o deslocamento da mensagem de acordo com o tamanho da chave. Dessa forma, a mensagem é dividida em *streams* de bits do tamanho da chave. Que são enviados para o barramento de saída a cada borda ascendente do clock.

 


Figure 3: Diagrama de ondas do *shifter*

3.2 Cryptor

É responsável por receber a chave e realizar a operação de Ou-exclusivo com a mensagem (Ou a *stream* da mensagem neste caso). Essa operação é realizada de forma contínua, ou seja, a cada modificação da mensagem ou chave, o resultado é atualizado.

```

• neg@negIdeapad:~/Documents/dev/isl/cryptor$ vvp cryptor.out
VCD info: dumpfile cryptor_wave.vcd opened for output.

msg=0000000000000000
key=1111111111111111
out=1111111111111111

msg=1111111111111111
key=1111111111111111
out=0000000000000000

msg=1010101010101010
key=0101010101010101
out=1111111111111111

msg=0101010101010101
key=0101010101010101
out=0000000000000000

msg=1111111111111111
key=0101010101010101
out=1010101010101010

```

Figure 4: Cifragem de algumas mensagens

3.3 Cypher

É responsável por instanciar os módulos *shifter* e *cryptor*, e realizar a conexão entre eles. Também realiza a concatenação dos resultados do *cryptor* e envia para o barramento de saída quando a mensagem está completa.

```

• neg@negIdeapad:~/Documents/dev/isl/cypher_main$ vvp cypher.out
VCD info: dumpfile cypher_wave.vcd opened for output.

ENCODING:
msg =      Hello World! A secret message!
key =      #
ciphertext = IFmOnVLs0e!b!Pd@sFulFrP`Dd

DECODING:
ciphertext = IFmOnVLs0e!b!Pd@sFulFrP`Dd
key =      #
msg =      Hello World! A secret message!

```

Figure 5: Cifragem e decifragem de uma mensagem completa

 


Figure 6: Gráficos de ondas do *cypher*

4 Testes

Cada módulo implementado possui um arquivo de testbench, dessa forma garantimos que cada módulo está funcionando corretamente.

Arquivos de teste:

- *Flip-Flop D*
Comportamental: *dflipflop_behavioral_tb.v*
Estrutural: *dflipflop_structural_tb.v*
- *Shifter*: *shifter_tb.v*
- *Cryptor*: *cryptor_tb.v*
- *Cypher*: *cypher_tb.v*

5 Como rodar

5.1 EDA Playground

Os módulos podem ser testados no *EDA Playground* ¹. Para isso, basta copiar o código do módulo desejado e o código do arquivo de teste correspondente, e colar no ambiente. Escolhendo o compilador **Icarus Verilog 0.9.7** e marcando a opção **Open EPWave after run**, basta clicar em rodar.

Alternativamente, pode-se utilizar dos seguintes links para rodar os testes:

- *Flip-Flop D*
Comportamental: https://edaplayground.com/x/7S_N
Estrutural: <https://edaplayground.com/x/PdMx>
- *Shifter*: <https://edaplayground.com/x/YkX5>
- *Cryptor*: <https://edaplayground.com/x/BhA2>
- *Cypher*: <https://edaplayground.com/x/ZJJT>

5.2 Localmente

Para rodar localmente, é necessário ter o *iverilog* instalado. Após isso, basta rodar o comando:

```
$ iverilog <arquivo principal> <arquivo de teste> -o <nome do executavel>
```

Por exemplo, para rodar o teste do *Flip-Flop D* comportamental, basta rodar o comando:

```
$ iverilog dflipflop_behavioral.sv dflipflop_behavioral_tb.v -o dflipflop_wave.out
```

Para executar o executável gerado, basta rodar o comando :

```
$ vvp <nome do executavel>
```

E para a visualização do gráfico de ondas, é necessário ter algum software tipo *GTKWave* e assim basta rodar o comando:

```
$ gtkwave <nome do arquivo de ondas>
```

¹<https://www.edaplayground.com/>